

81099492

محمد بن

$$Y_n = \begin{bmatrix} 1 + \frac{1}{2D} + 1 + D & -1 - D \\ -1 - D & 1 + 1 + D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \end{bmatrix}$$

$2 \times 2 \quad \quad \quad 2 \times 1 \quad \quad \quad 2 \times 1$

درست

$$|Y_n| = \frac{1}{(D+2)(1+\frac{1}{2D}+1+D) - (1+D)^2} = \frac{1}{D + \frac{1}{2} + D + D^2 + 2 + \frac{1}{D} + 2 + 2D - (1+D)^2} =$$

$$= \frac{1}{2D + 3.5 + \frac{1}{D}} = \frac{D}{2D^2 + 3.5D + 1} = \frac{2D}{4D^2 + 7D + 2}$$

\Downarrow


$$Y_n^{-1} = \frac{2D}{4D^2 + 7D + 2} \begin{bmatrix} 2+D & 1+D \\ 1+D & D+2+\frac{1}{2D} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{2D}{4D^2 + 7D + 2} \left((1+D) \times 1 + (D+2+\frac{1}{2D}) \times 0 \right)$$


$$V_0 = \frac{(2D^2 + 2D)I_s}{4D^2 + 7D + 2} \Rightarrow (4D^2 + 7D - 2)V_0 = (2D^2 + 2D)I_s$$

$$4 \frac{d^2 V_0}{dt^2} + 7 \frac{dV_0}{dt} - 2V_0 = 2 \frac{d^2 I_s}{dt^2} + 2 \frac{dI_s}{dt}$$

2) الف)

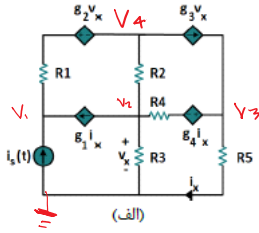

تبدیل ولتاژ به جریان

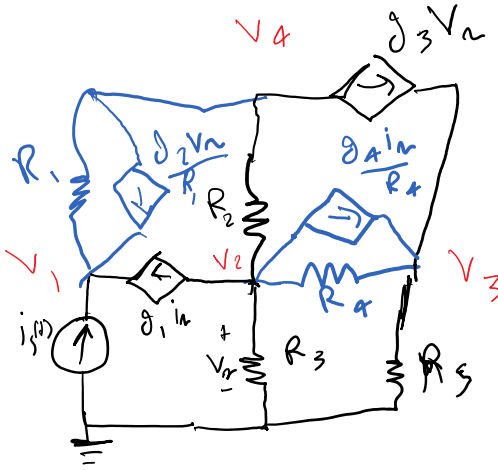

$$Y_n E = i_s$$

i_s

$$\begin{matrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{matrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} & 0 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \\ \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} & -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{g_2 V_n}{R_1} + i_s + g_1 i_n \\ -g_1 i_n - \frac{g_4 i_n}{R_4} \\ \frac{g_4 i_n}{R_4} + g_3 V_r \\ -g_3 V_n - \frac{g_2 V_n}{R_1} \end{bmatrix}$$

Y_n E

می دانیم با ترتیب شکل می توانیم بنویسیم

$$\left. \begin{matrix} \frac{V_3}{R_5} = i_n \\ V_n = V_2 \end{matrix} \right\}$$

گانداری در i_s

$$\begin{bmatrix}
 -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} & 0 & 0 \\
 -\frac{1}{R_2} & 0 & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4} & -\frac{1}{R_4} \\
 0 & 0 & -\frac{1}{R_4} & \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} \\
 \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_2} & 0
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 V_1 \\
 V_2 \\
 V_3 \\
 V_4
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 i_s(t) \\
 0 \\
 0 \\
 0
 \end{bmatrix}$$


22)

$$w = 3$$

$$i_s(t) = 2\sin(3t - 60^\circ) \Rightarrow 2\angle -60^\circ = \frac{1-j\sqrt{3}}{2}$$

$$i_k = \frac{V_2 - V_1}{6j}$$

$$I_0 = \frac{V_3 - V_4}{6j}$$

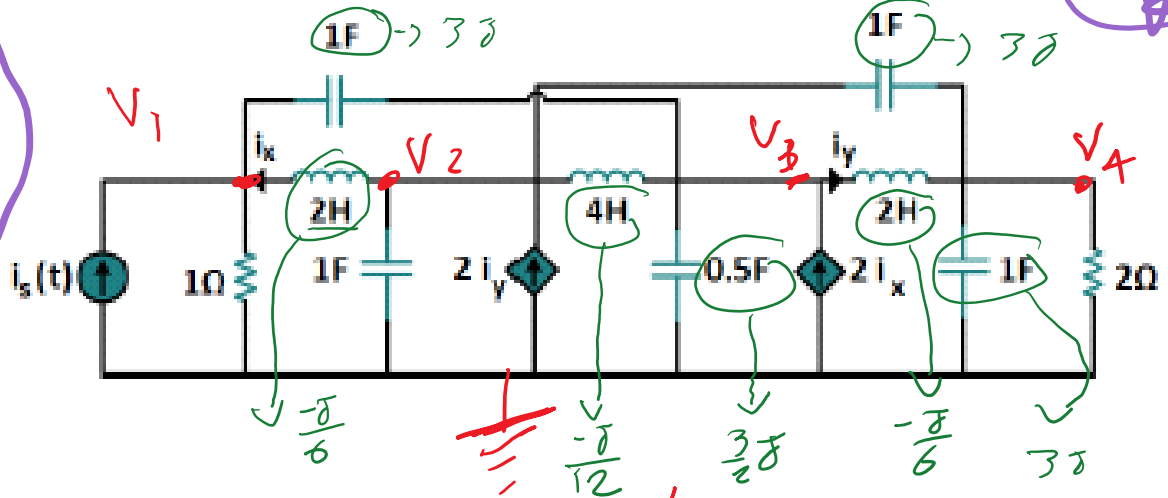

$$Y_n E = i_s$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{j}{6} + 3j \\ \frac{j}{6} \\ -3j \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{j}{6} + 3j + \frac{j}{12} + 3j & \frac{j}{12} & 0 \\ \frac{j}{12} & \frac{3}{2}j - \frac{j}{12} - \frac{j}{6} + 3j & \frac{j}{6} \\ -3j & \frac{j}{6} & -\frac{j}{6} + 3j + \frac{1}{2} + 3j \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2I_y \\ 2I_x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-j\sqrt{3} \\ \frac{V_3 - V_4}{3j} \\ \frac{V_2 - V_1}{3j} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \frac{j}{6} + 3j \\ \frac{j}{6} \\ -3j - \frac{j}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{j}{6} + 3j + \frac{j}{12} + 3j & \frac{j}{12} + \frac{j}{3} & 0 \\ \frac{j}{12} + \frac{j}{3} & \frac{3}{2}j - \frac{j}{12} - \frac{j}{6} + 3j & \frac{j}{6} \\ -3j & \frac{j}{6} & -\frac{j}{6} + 3j + \frac{1}{2} + 3j \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-j\sqrt{3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$


3)

$$M=2 \Rightarrow M=-2$$

خارجی کننده

$$L = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \Gamma = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} j\omega + \frac{1}{4} + \frac{j}{\omega} & \frac{1}{4} & -\frac{j}{\omega} & -j\omega \\ -\frac{1}{4} & 2j\omega + \frac{1}{4} - \frac{2j}{\omega} & -2j\omega & \frac{-2}{j\omega} \\ \frac{j}{\omega} & -2j & \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{j}{\omega} + 2j\omega & -\frac{1}{2} \\ -j\omega & \frac{-2}{j\omega} & -\frac{1}{2} & 1 + \frac{1}{2} - \frac{2j}{\omega} + j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} + g_1 v_1 - \left(\frac{v_{L2}}{j\omega} \right) \\ I_{s2} - g_1 v_1 - \frac{v_{L1}}{j\omega} \\ g_2 v_2 - \frac{v_{L2}}{j\omega} \\ -g_2 v_2 + \frac{v_{L1}}{j\omega} \end{bmatrix}$$

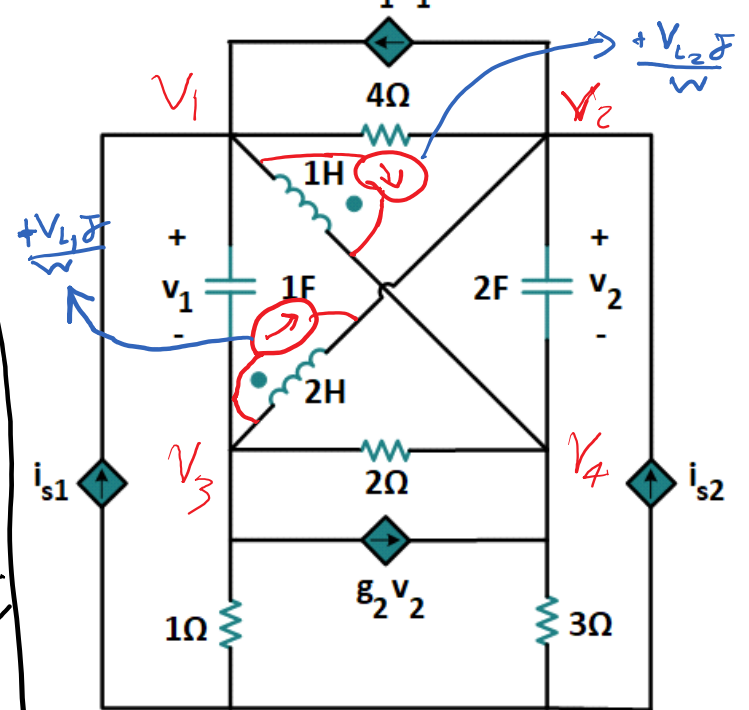

باز به شکل ی تون منبذ

$$\begin{cases} v_{L1} = e_1 - e_3 \\ v_{L2} = e_4 - e_2 \\ v_1 = e_1 - e_4 \\ v_2 = e_2 - e_3 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} I_{s1} + g_1 e_1 - g_1 e_4 + \frac{e_4}{j\omega} - \frac{e_2}{j\omega} \\ I_{s2} - g_1 (e_1 - e_4) - \frac{e_1}{j\omega} + \frac{e_3}{j\omega} \\ g_2 e_2 - g_2 e_3 + \frac{e_2}{j\omega} - \frac{e_4}{j\omega} \\ -g_2 e_2 + g_2 e_3 + \frac{e_1}{j\omega} - \frac{e_3}{j\omega} \end{bmatrix}$$



ولتاژها را به یک میانی بریز

$$\begin{bmatrix} j\omega + \frac{1}{4} + \frac{j}{\omega} - g_1 & \frac{1}{4} + \frac{1}{j\omega} & -\frac{j}{\omega} & -j\omega - \frac{1}{j\omega} + g_1 \\ -\frac{1}{4} + \frac{1}{j\omega} + g_1 & 2j\omega + \frac{1}{4} - \frac{2j}{\omega} & -2j\omega - \frac{1}{j\omega} & \frac{-2}{j\omega} - g_1 \\ \frac{j}{\omega} & -2j - g_2 + \frac{1}{j\omega} & \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + \frac{j}{\omega} + 2j\omega + g_2 & -\frac{1}{2} + \frac{1}{j\omega} \\ -j\omega - \frac{1}{j\omega} & \frac{-2}{j\omega} + g_2 & -\frac{1}{2} - g_2 + \frac{1}{j\omega} & 1 + \frac{1}{2} - \frac{2j}{\omega} + j\omega \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \\ e_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ I_{s2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

4) الف

$$L = \begin{bmatrix} L_1 & -M \\ -M & L_2 \end{bmatrix} \Rightarrow \Gamma = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & M \\ M & L_1 \end{bmatrix}$$

تبدیل منابع ولتاژ و ولتاژ وابسته

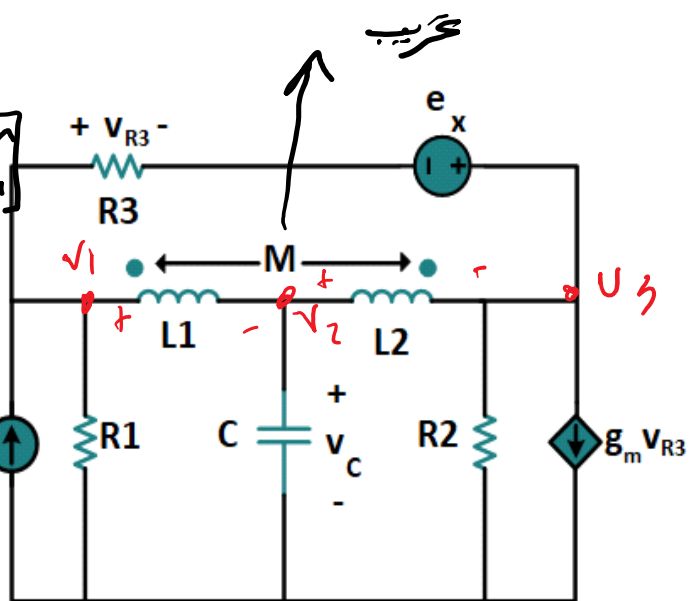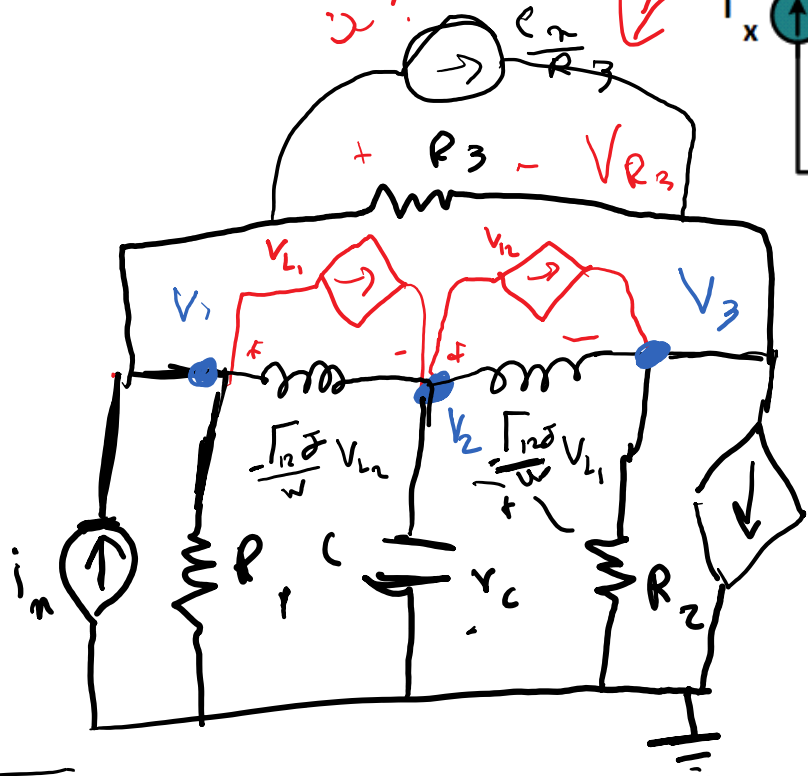

$$\begin{aligned} V_{R3} &= V_1 - V_3 + e_n \\ V_{L1} &= V_1 - V_2 \\ V_{L2} &= V_2 - V_3 \end{aligned}$$

$$g_m V_{R3}$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + R_3 - \frac{\Gamma_{11}}{\omega} & -\frac{\Gamma_{12}}{\omega} & -\frac{1}{R_3} \\ -\frac{\Gamma_{12}}{\omega} & \delta \omega C + \frac{\Gamma_{11}}{\omega} + \frac{\Gamma_{22}}{\omega} & -\frac{\Gamma_{22}}{\omega} \\ -\frac{1}{R_3} & -\frac{\Gamma_{22}}{\omega} & \frac{1}{R_2} + \frac{\Gamma_{22}}{\omega} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_n - \frac{\Gamma_{12}}{\omega} V_{L2} - \frac{e_n}{R_3} \\ \frac{\Gamma_{12}}{\omega} V_{L2} - \frac{\Gamma_{12}}{\omega} V_{L1} \\ \frac{e_n}{R_3} - \delta \omega V_{R3} + \frac{\Gamma_{12}}{\omega} V_{L1} \end{bmatrix}$$

فریب ولتاژ وابسته

$$\begin{bmatrix} i_n - \frac{\Gamma_{12}}{\omega} (V_2 - V_3) - \frac{e_n}{R_3} \\ \frac{\Gamma_{12}}{\omega} (V_2 - V_3) - \frac{\Gamma_{12}}{\omega} (V_1 - V_2) \\ \frac{e_n}{R_3} - g_m (V_1 - V_3 + e_n) + \frac{\Gamma_{12}}{\omega} (V_1 - V_2) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{\delta W} & -\frac{T_{11}}{\delta W} + \frac{T_{12}}{\delta W} & -\frac{1}{R_3} - \frac{T_{22}}{\delta W} \\ -\frac{T_{11}}{\delta W} + \frac{T_{12}}{\delta W} & \delta W C + \frac{T_{11}}{\delta W} + \frac{T_{22}}{\delta W} - \frac{T_{12}}{\delta W} - \frac{T_{12}}{\delta W} & -\frac{T_{22}}{\delta W} + \frac{T_{12}}{\delta W} \\ -\frac{1}{R_3} - \frac{T_{22}}{\delta W} + g_m & \frac{T_{22}}{\delta W} + \frac{T_{12}}{\delta W} & \frac{1}{R_3} + \frac{T_{22}}{\delta W} + \frac{1}{R_3} - g_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n - \frac{e_m}{R_3} \\ 0 \\ \frac{e_m}{R_3} - g_m e_m \end{bmatrix}$$

$$v_c(0) = V_0, i_{L1}(0) = I_{01}, i_{L2}(0) = I_{02}$$

و در اینجا داریم مدار را بررسی می‌کنیم

$-\delta W$

δW

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{D} + \frac{1}{R_3} & -\frac{T_{11}}{D} + \frac{T_{12}}{D} & -\frac{1}{R_3} - \frac{T_{22}}{D} \\ -\frac{T_{11}}{D} + \frac{T_{12}}{D} & D C + \frac{T_{11}}{D} + \frac{T_{22}}{D} - \frac{T_{12}}{D} - \frac{T_{12}}{D} & -\frac{T_{22}}{D} + \frac{T_{12}}{D} \\ -\frac{1}{R_3} - \frac{T_{22}}{D} + g_m & \frac{T_{22}}{D} + \frac{T_{12}}{D} & \frac{1}{R_3} + \frac{T_{22}}{D} + \frac{1}{R_3} - g_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_n - \frac{e_m}{R_3} \\ 0 + i_{L1}(0) - i_{L2}(0) \\ \frac{e_m}{R_3} - g_m e_m - i_{L2}(0) \end{bmatrix}$$

$$V_L = \frac{V_1}{D} = \frac{i_L}{T}$$

معادلات اشتراکی می‌توانید بره

در اینجا داریم

KCL

node 1 V_1

$$i_n(0) = \frac{e_m(0)}{R_3} + \frac{V_{R3}(0)}{R_3} + \frac{V_1(0)}{R_1} + i_{L1}(0) + T_{12} \frac{V_{L2}(0)}{D}$$

$$\text{node 2 } V_2 \quad V_L(0) = V_C(0) = V_0$$

$$\text{node 3 } V_3 \quad \frac{e_m(0)}{R_3} = -i_{L2}(0) - T_{21} \frac{V_{L1}(0)}{D} + g_m V_{R3}(0) + \frac{V_{R3}}{R_3}$$

با استفاده از گره 3 مقدار $V_1(0), V_3(0)$ بررسی آید

$V_2(0)$ مشخص
 $V_1(0)$
 $V_3(0)$