
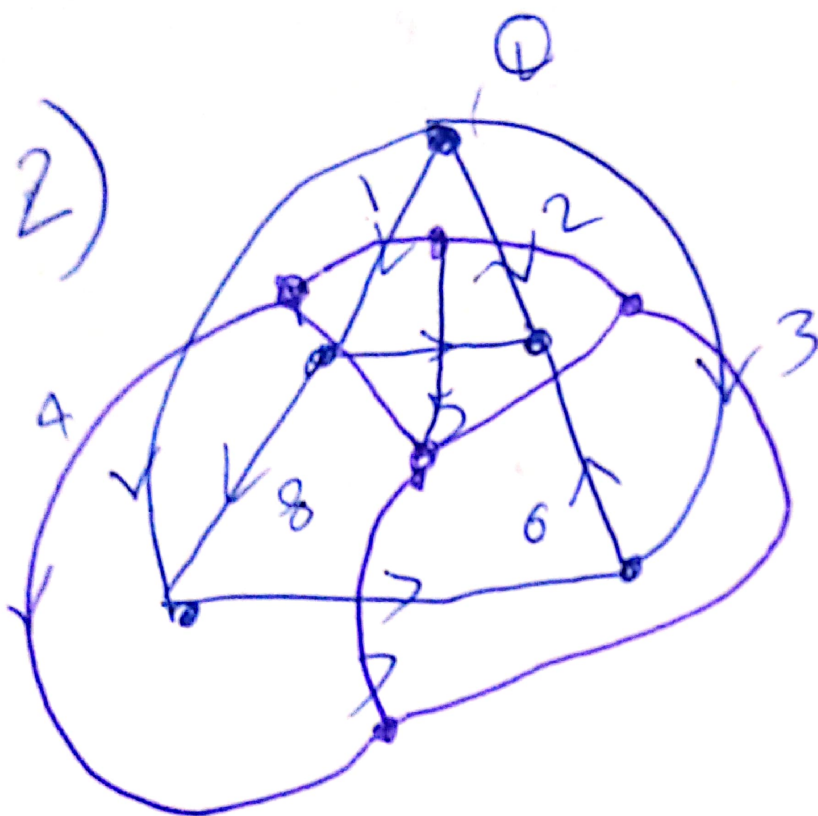

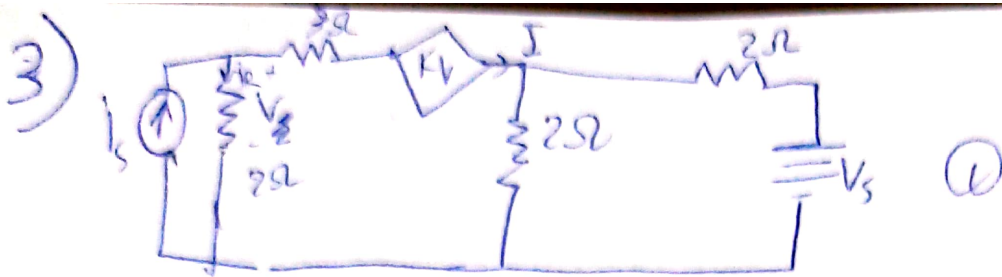
$$\begin{array}{l}
 \textcircled{1} \\
 \textcircled{2} \\
 \textcircled{3}
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 1 + \frac{1}{D} + D & -D & -\frac{1}{D} \\
 -D & 1 + D + \frac{1}{D} & -1 \\
 -\frac{1}{D} & -1 & 1 + \frac{1}{D} + D
 \end{bmatrix}
 \begin{pmatrix}
 i_1 \\
 i_2 \\
 i_3
 \end{pmatrix}
 =
 \begin{pmatrix}
 E_s \\
 -i_s(t) \\
 i_s(t)
 \end{pmatrix}$$






$V_s$  را اتصال کوتاه می کنیم

سپری را با منبع ولتاژ تبدیل می کنیم

$$I = i_s - i_R$$

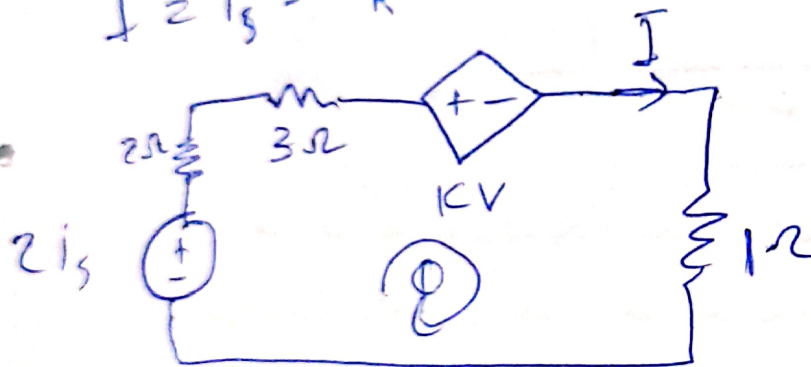

$$KVL \textcircled{1}: +2i_s - 2I - 3I - kV - I = 0 \Rightarrow$$


با ترتیب به شکل ①  $V = 2i_R = 2(-I + i_s)$  و فرض می دهیم  $V = 2i_s - 2I$  (یعنی  $i_s = \frac{4}{3}I$ )  $\Rightarrow V = \frac{1}{2}i_s$

$$2i_s - 6I + 2Ik - 2i_s k = 0 \Rightarrow (6 - 2k)I = \frac{8}{3}(1 - k)$$

$$18 - 6k = 8 - 8k$$



$$10 = -2k \Rightarrow \boxed{k = -5}$$

4.)

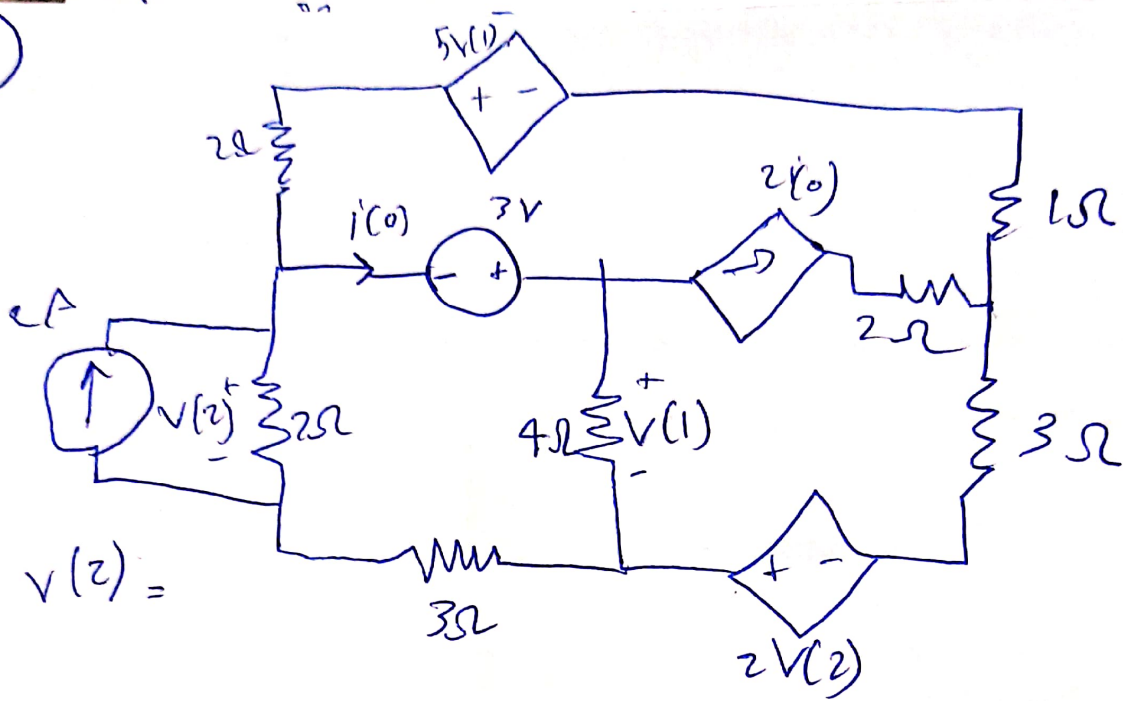

$V(2) =$

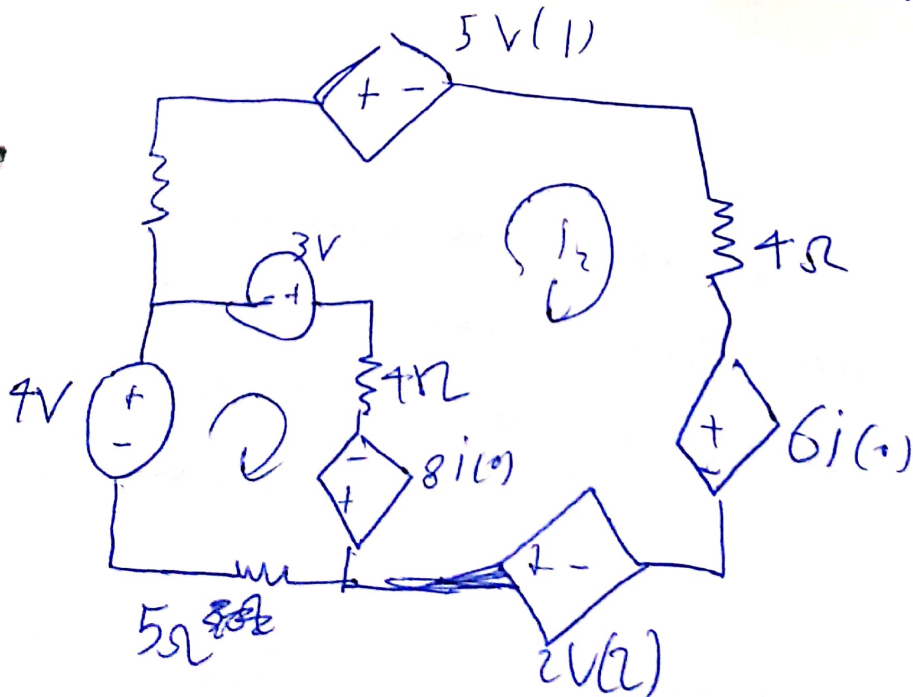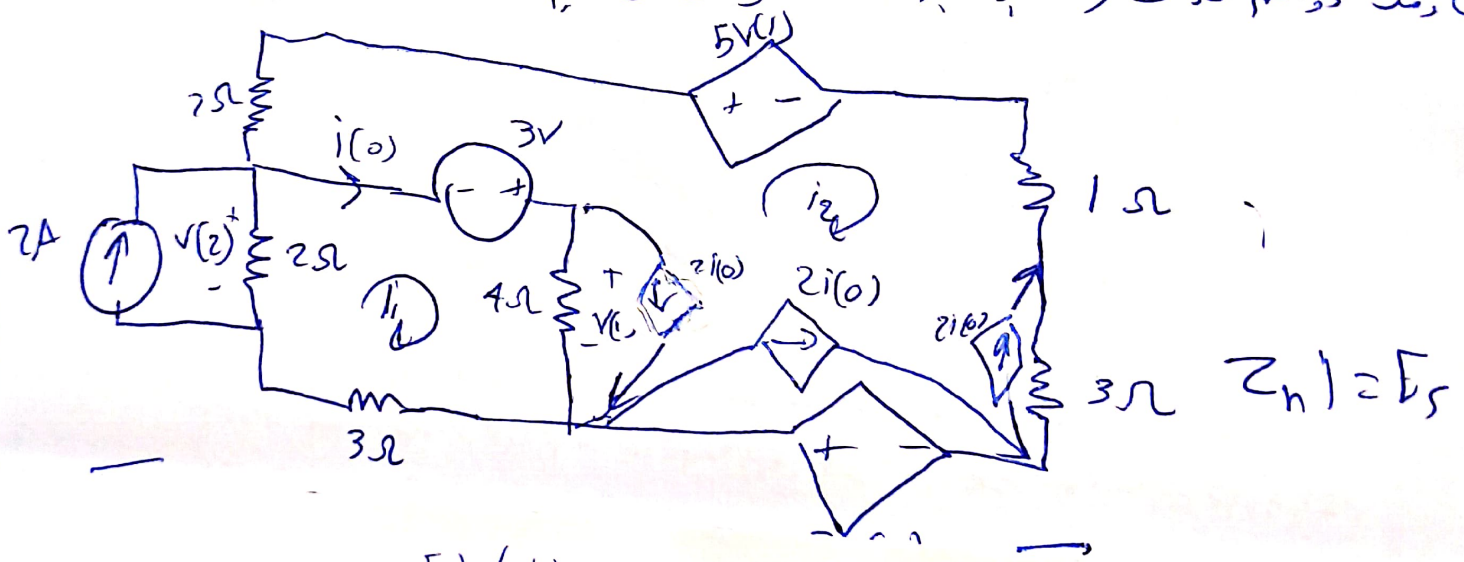مقاومت دو اهم حذف و منبع جری را با یک منبع ولتاژ ۲ ولت جایگزین کنید



$i(0) = i_1 - i_2$   
 $V(1) = 4(i_1 - i_2)$   
 $V(2) = 2(i_1 - i_2)$

$$\begin{bmatrix} 4+3+2 & -4 \\ -4 & 4+2+1+3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4+3+8(i_1-i_2) \\ 4(i_1-2)-6(i_1-i_2) \\ -20(i_1-i_2) \\ -3-8(i_1-i_2) \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} 9 & -4 \\ -4 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7+8(i_1-i_2) \\ -30i_1+34i_2-11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ +26 & -24 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -11 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{16} & \frac{1}{32} \\ \frac{13}{64} & -\frac{1}{128} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -11 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} i_1 = \frac{31}{32} \\ i_2 = \frac{193}{128} \end{cases}$$



WZL

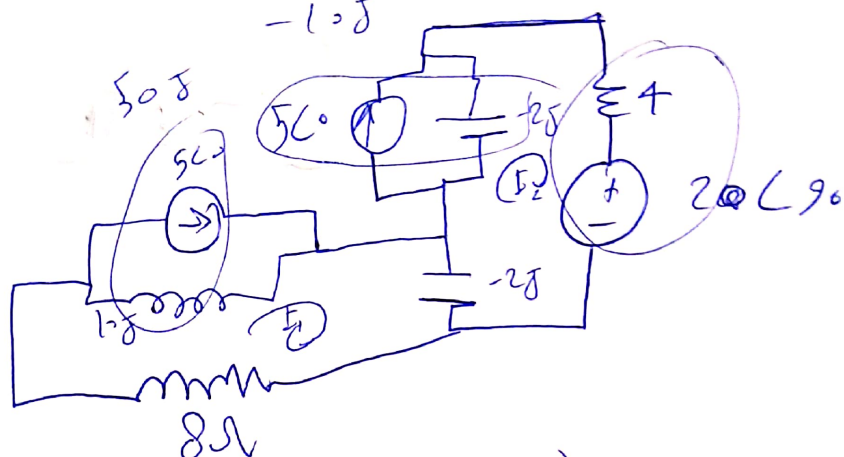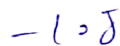

6



$$\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{17} - \frac{1}{17} & -\frac{1}{34} \\ -\frac{1}{34} & \frac{2}{17} + \frac{2}{17} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 50\text{V} \\ -30\text{V} \end{pmatrix}$$

$$I_2 = 5 - \frac{j60}{17} \Rightarrow I = -I_2 = -5 + \frac{j60}{17}$$

$$I_2 \begin{cases} r = \frac{5\sqrt{433}}{17} \approx 6.12 & \text{اندازه} \\ -\tan^{-1}\left(\frac{12}{17}\right) = \underline{144.782} & \text{زاویه} \end{cases}$$

6) wcz

$i_c \neq i_1$

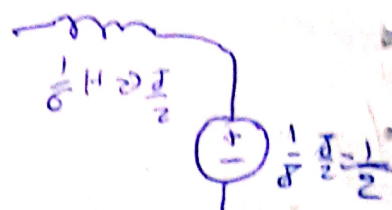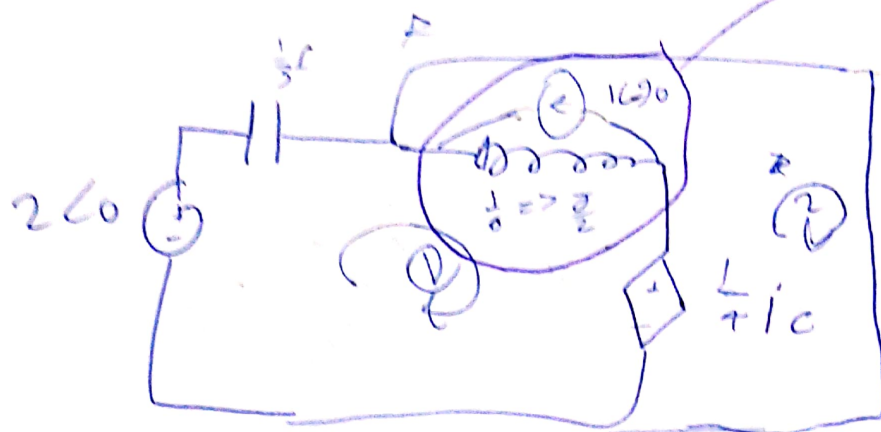

$$\begin{bmatrix} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2}j + \frac{1}{2}j \\ -\frac{j}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \uparrow \\ \uparrow \\ \uparrow \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{j}{2} \\ \frac{j}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{2}j + \frac{1}{4} \\ -\frac{j}{2} - \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{j}{2} \\ \frac{j}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$\rightarrow i_1 = 2 \angle 90^\circ = 2e^{j\frac{\pi}{2}} = 2 \cos(3t + 90^\circ)$   
 $\rightarrow i_2 = 1 + j = \sqrt{2} e^{j\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} \cos(3t + 45^\circ)$